


$$Q_{18} \quad 117 \cdot 10^3 \text{ ms}^{-1} \rightarrow 2875 \text{ turns}^{-1}$$

$$\begin{array}{r|l} 117 & 23,41 \\ \hline 2875 & ? \end{array} \quad n' = \frac{2875 \times 23,41}{117} = 575 \text{ turns}^{-1}$$

$$Q_{19}: \quad \neq 1445 \text{ turns}^{-1}$$

PLAS + Variator

Q10 ~~400V~~ 400V $\rightarrow$ reserve.

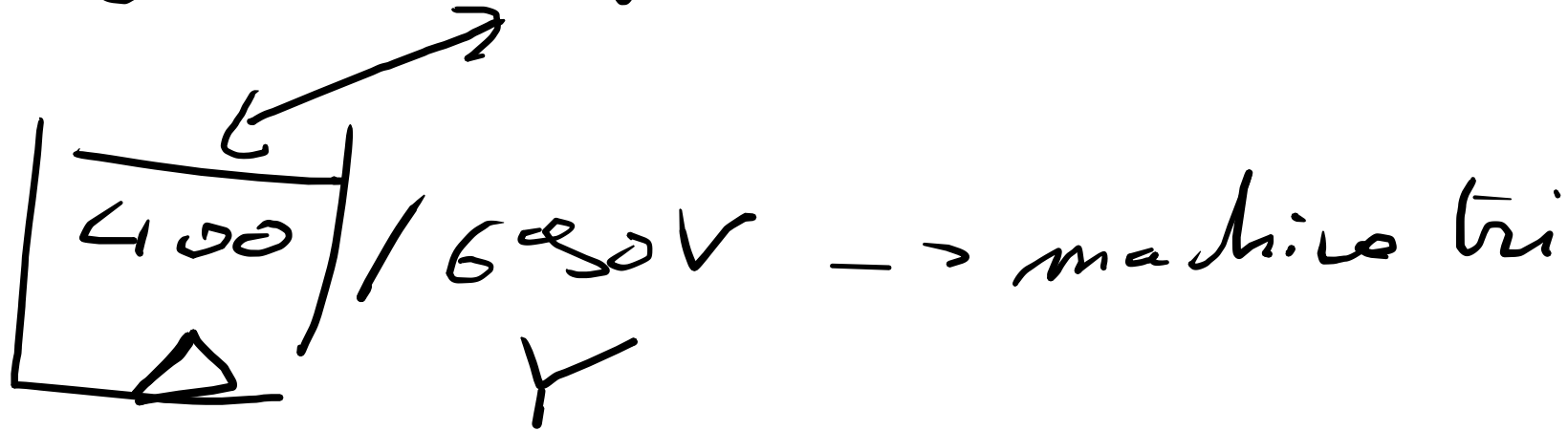

Q21

$M_s = ?$

2875 turn^{-1}

$$\rightarrow \frac{3000:1p}{1500:2p}$$

$= 3000 \text{ turn}^{-1}$

$$C_{\mu m} = \frac{P}{\Omega} = \frac{5,5 \cdot 10^3 \times 60}{2\pi \times 2875} = 18,1 \text{ Nm}$$

Q22

$I_0 \rightarrow$ à vide.

$\rightarrow$ magnétisation
de la machine

$I_R \rightarrow$ travers le rotor

produit le couple
moteur


Q23

$$P_{em} = \frac{R}{f} \times I_R^2$$

Q24

$$\begin{aligned} K &= \frac{3 \rho^2}{2\pi R \times 60} \times \frac{U^2}{f^2} \\ &= \frac{3 \times 1^2}{2\pi \times 2,81 \times 60} \times \frac{400^2}{50^2} \\ &= 0,181 \text{ Nm} / \text{cm}^{-2} \end{aligned}$$

$$\frac{U}{f} = c_{re.}$$

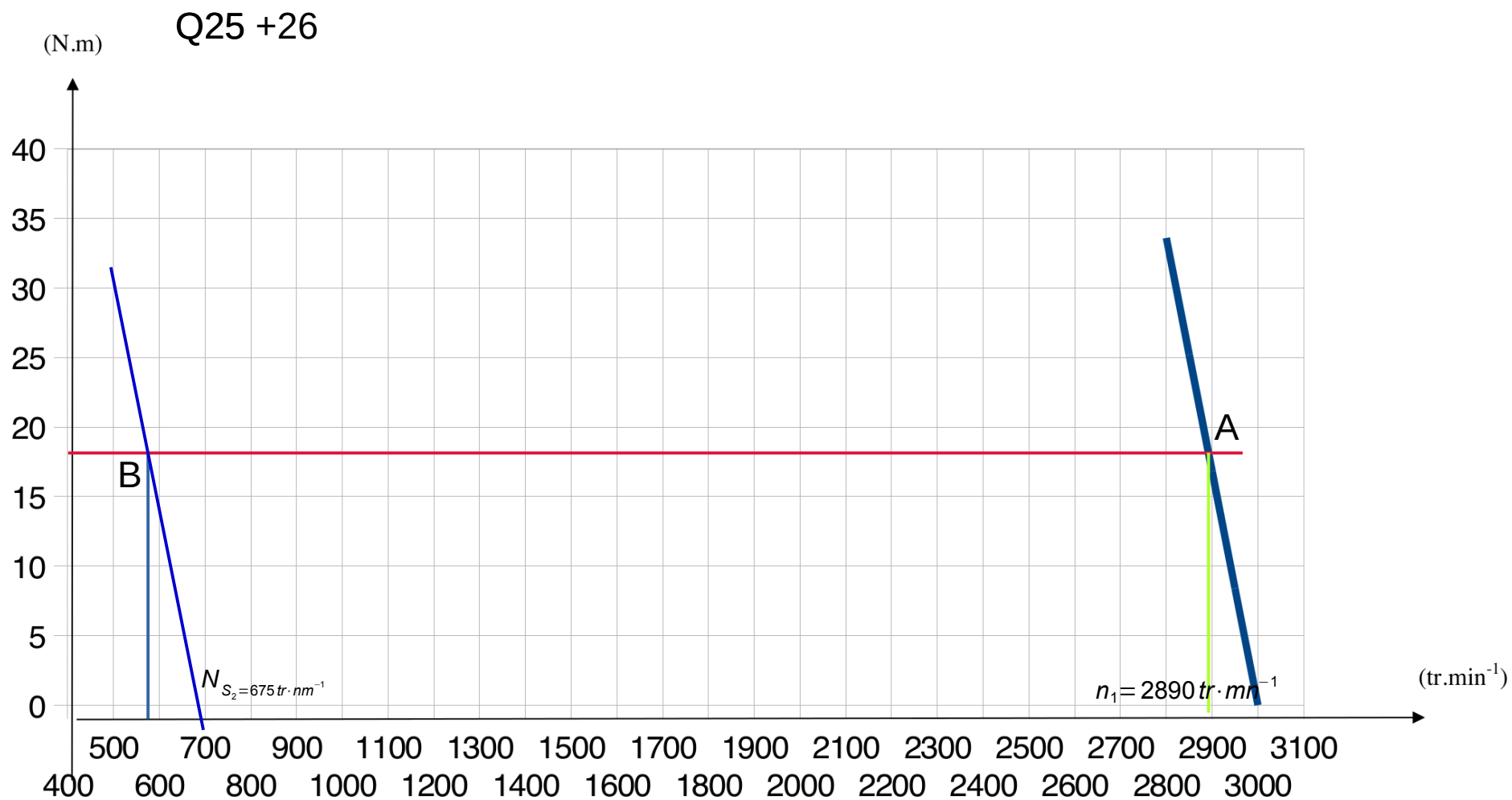

$$Q26 \quad n_s = 675 \text{ turns}^{-1}$$

$$f_2 = \frac{50 \times 675}{3000} = 11.25 \text{ Hz}$$

$$V_2 = \frac{230 \times 11.25}{50} = 51.8 \text{ V}$$

(0.80 V)

Q21

etage 1 $\rightarrow$ recherche (n $\rightarrow$...)

2 $\rightarrow$ Filtre

3 $\rightarrow$ On. valeur

Q22

$\rightarrow$ voie 1


car voie 2
s: sinusoidal

Q28


DOCUMENT RÉPONSE N°4

Pour les deux relevés, cocher les bonnes réponses

Relevé 1 : Grandeurs d'entrée ☐ ou grandeurs de sortie ☒ du variateur

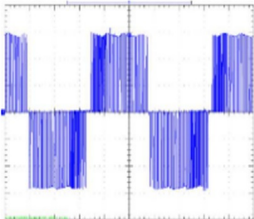

Voie 1: $v_E(t)$ ☐ $i_E(t)$ ☐
 $u_{12}(t)$ ☒ $i_s(t)$ ☐

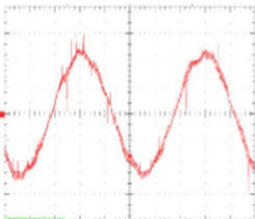


Voie 2: $v_E(t)$ ☐ $i_E(t)$ ☐
 $u_{12}(t)$ ☐ $i_s(t)$ ☒

Relevé 2 : Grandeurs d'entrée ☒ ou grandeurs de sortie ☐ du variateur

50.02Hz 01/01/04 00:20

V RMS=231.2 V THD= 3.0% CF= 1.39
A RMS= 8.9 A THD=152.6% CF= 3.08

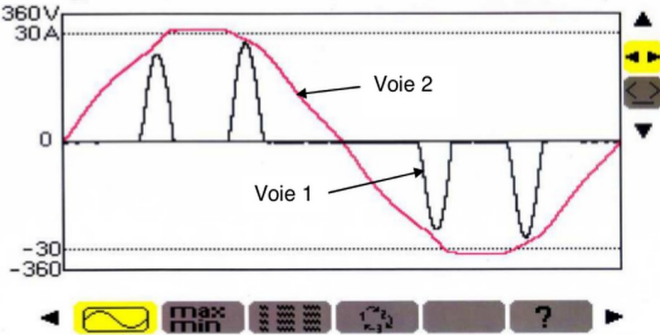

Voie 2

Voie 1

Voie 1: $v_E(t)$ ☐ $i_E(t)$ ☒
 $u_{12}(t)$ ☐ $i_s(t)$ ☐

Voie 2: $v_E(t)$ ☒ $i_E(t)$ ☐
 $u_{12}(t)$ ☐ $i_s(t)$ ☐

$Q_{30} \rightarrow$ autonomie

$Q_{31} \rightarrow$ continuité
d'entretien


Q_{32}

$$I_{1N} = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_{1N}} = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \times 5500} = 66,1 \text{ A.}$$
$$I_{2N} = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_{2N}} = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 909 \text{ A.}$$

$$\varphi_{33} \quad m = \frac{U_{2W}}{U_{1W}} = \frac{4100}{5500} = 0,0727$$

$$\varphi_{341} \quad U_{1CC} = 0,04 \quad U_{1W} = 220V$$


$$V_{1CC} = 127V$$

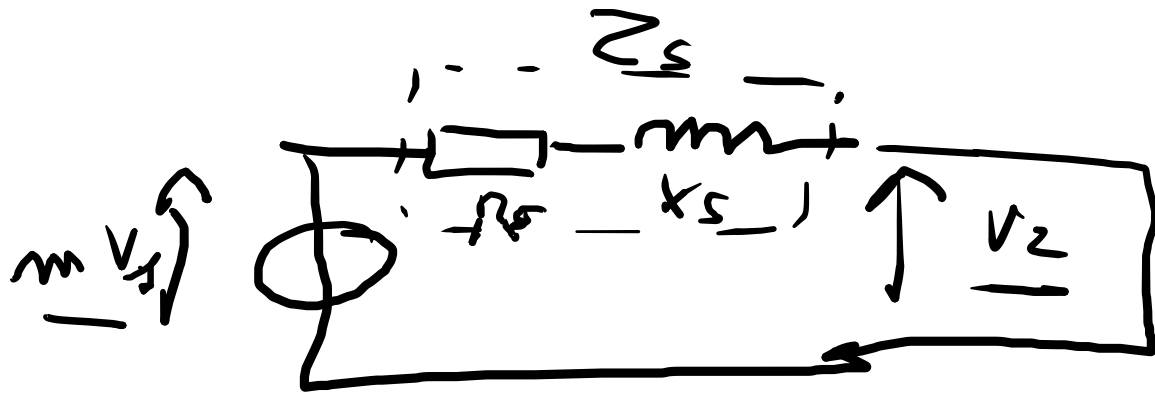

$$\underline{mV_1} = Z_s \underline{I_{2cc}}$$

$$\text{Q3c} \quad \underline{Z_s} = \frac{\underline{mV_1}}{\underline{I_{2cc}}}$$

$$Z_s = |Z_s| = \frac{mV_1}{I_{2cc}} = \frac{0,0727 \times 10^{-7}}{958} = 10,2 \mu\Omega$$

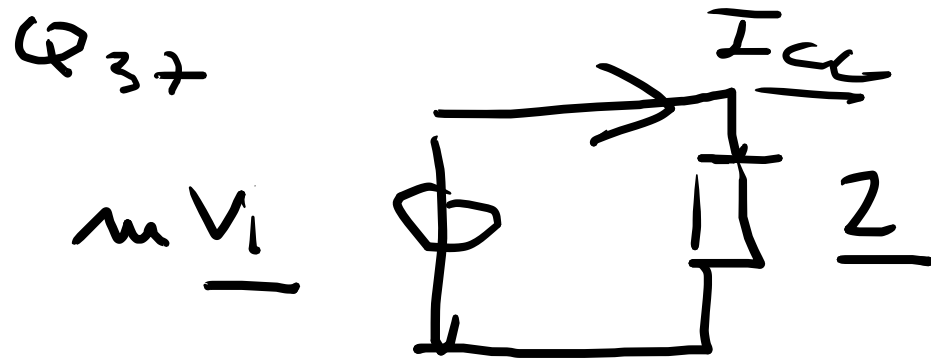

$$\underline{I_{cc}} = \frac{m \underline{V_1}}{\underline{2}}$$

$$\underline{I_{cc}} = \frac{m \times V_1}{2} = \frac{0,0727 \times \frac{5500}{13}}{10,4 \cdot 10^{-3}}$$

Q38 $I_{cc} < 50 \mu A \rightarrow 0 V$

$= 22,17 \mu A$